

Buzzer

Actionneur

Connexion : sortie numérique



Buzzer avec fils


Attention au sens de branchement !

Pour les buzzers avec fils : le fil rouge (+) sur le 5 V, le fil noir (-) sur GND.

Pour les buzzers sans fils : un + indique la patte qui se branche sur le 5 V. Un - indique la patte qui se branche sur GND.



Symbole électrique

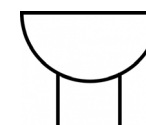


À quoi ça sert ?

Il sert d'avertisseur. Il émet un son lorsqu'il est parcouru par un courant électrique.

Comment brancher un buzzer sur une carte Arduino ?


Le fil rouge (+) sur une des entrées/sorties numériques (0 à 13).

Le fil noir (-) sur une des bornes GND.

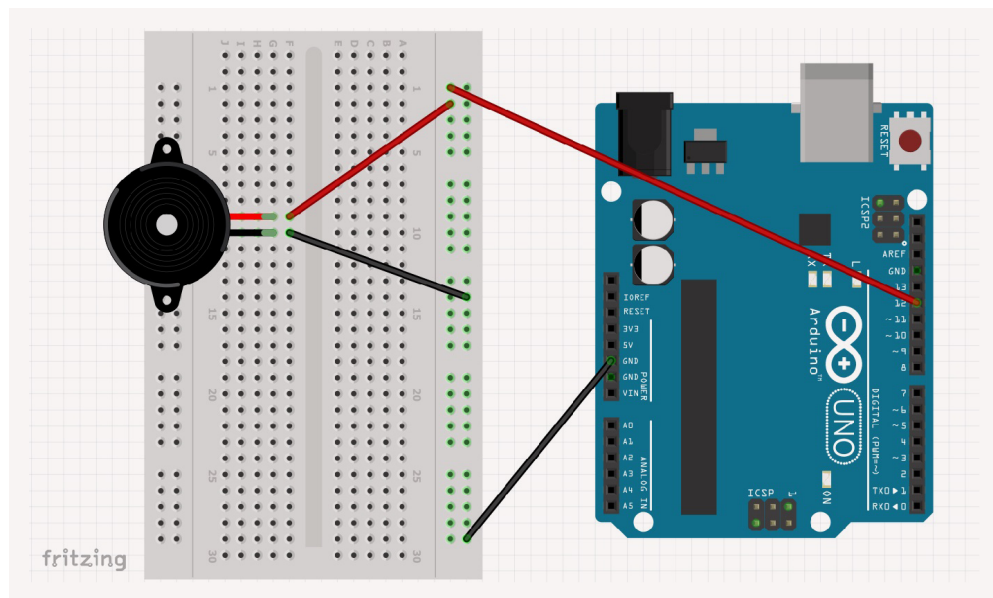

+ Cliquer pour agrandir

Comment piloter un buzzer ?

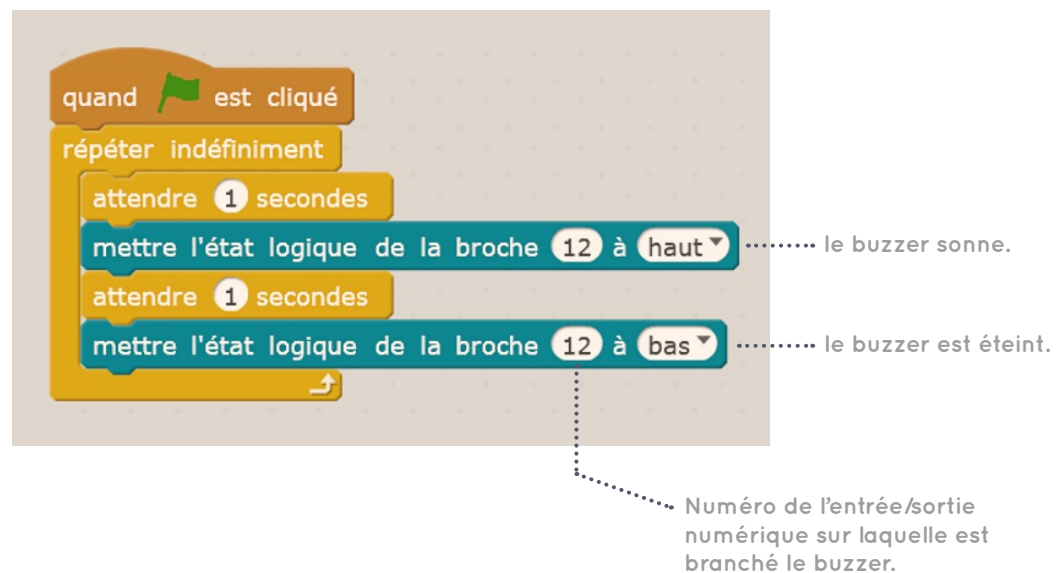

Comment brancher un buzzer sur une carte Arduino ?

